

# Première année ingénieur informatique, 2023 - 2024 Architecture des ordinateurs TD 3: Algèbre de Boole

# Exercice1:

Établir la table de vérité (truth table) et le schéma logique (Logic diagram) des fonctions :

a) 
$$f=a+b$$
 b)  $f=a+\overline{b}.(\overline{a}+c)$  c)  $f=(\overline{abd}+c).d$  d)  $f=\overline{ab+\overline{c}+\overline{acd}+\overline{b}}$  e)  $f=(a+bc)(\overline{ac}+d)(\overline{abd}+\overline{cd})$ 

# Exercice2

1) soit les deux fonction s1 et s2 des variables binaires a,b,c suivantes :

$$s_1 = (a+b)(b+c)(c+a)$$
  $s_2 = (a+b)(b+c)(c+a)$ 


Donner la relation qui existe entre S1 et S2.

2) Ecrire le complément de l'expression :

$$S = a\overline{b}c + (\overline{a} + b + d)(ab\overline{d} + \overline{c})$$
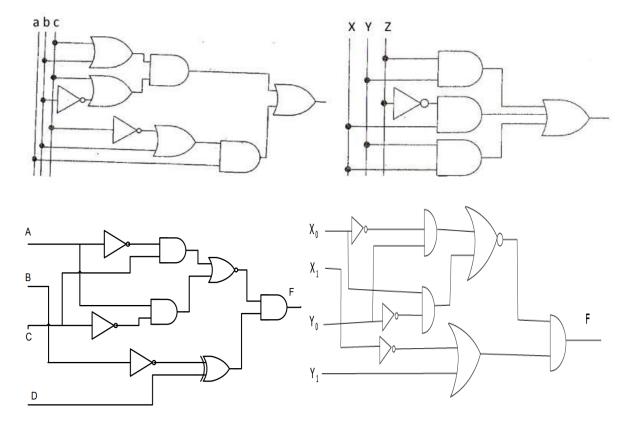
# Exercice3

Donner la fonction (function) des schémas logiques (Logic diagrams) suivants puis dresser la table de vérité (truth table) :



# Exercice4

Ecrire les fonctions suivantes en utilisant seulement les portes (logic gates) NAND.

Puis en utilisant seulement les portes (logic gates) NOR :

$$f = (a+bc)(ac+d)(abd+cd)$$
$$f = (ac+bd)(acbd+bcd)(abd+bcd)$$

# Exercice 5:

Déterminer les tables de vérité (truth table), les formes canoniques disjonctives et conjonctives(Disjunctive and Conjunctive canonical form (DCF, CCF)) des fonctions booléennes suivantes :

1) 
$$f = ab + \overline{ab}$$
 (DCF)

a	b	f
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$2) f = a\overline{b} + b\overline{c} + c\overline{a}$$

• 2 méthodes (tv ou equation)

DCF:

$$f = a\overline{b}.1 + b\overline{c}.1 + c\overline{a}.1$$

$$f = a\overline{b}.(c+c) + b\overline{c}.(a+a) + c\overline{a}.(b+b)$$

$$f = a\overline{b}.c + a\overline{b}c + a\overline{b}c + a\overline{b}c + a\overline{b}c$$
TV:

a	b	c	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

3) 
$$f = \overline{a} + a\overline{b}d + b\overline{c}d + c\overline{d}$$
 (même chose)

4) 
$$f = a + \overline{b} + \overline{b} c d$$
 (même chose)

# Exercice 6:

Considérer la fonction définie par la table de vérité (truth table) suivante :

a	b	c	f(a,b,c)	a	b	c	f(a,b,c)
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	1	1	0

- 1) Générer une expression logique correspondante :
- sous forme de sommes de produits

$$f = \overline{abc} + \overline{abc} + \overline{abc} + a\overline{bc}$$

• sous forme de produits de sommes

• 
$$f = (a + \bar{b} + c).(a + \bar{b} + \bar{c}).(\bar{a} + b + c).(\bar{a} + \bar{b} + \bar{c})$$

2) Simplifier les deux expressions en utilisant les règles de l'algèbre de Boole.

• 
$$f = abc + abc + abc + abc$$
 (simplifier)

$$f = \overline{abc} + \overline{abc} + \overline{abc} + \overline{abc} + \overline{abc}$$

$$f = \overline{ab}(c+c) + a(bc+bc)$$

$$f = \overline{ab} + (b \oplus c)$$

• 
$$f = (a + \overline{b} + c).(a + \overline{b} + \overline{c}).(\overline{a} + \overline{b} + \overline{c}).(\overline{a} + \overline{b} + \overline{c})$$
 (simplifier)

$$f = (a + \overline{b} + c).(a + \overline{b} + \overline{c}).(\overline{a} + b + c).(\overline{a} + \overline{b} + \overline{c})$$

$$f = (a + b)(\underline{a} + b + c)(\overline{a} + \overline{b} + \overline{c})$$

$$f = (a + b)(\underline{a} + (\underline{b} + c)(\overline{b} + \overline{c})$$

$$f = (a + b)(\overline{a} + (\underline{b} + c)(\overline{b} + \overline{c})$$

3) Prouver les équivalences suivantes :

$$a + \overline{a.b} = 1$$

$$a + \overline{a + b} = 1 + \overline{b}$$

$$= 1$$

- $\frac{\overline{ab + \overline{a} + \overline{b}} = 0?}{ab + \overline{a} + \overline{b}} = 0$ ?
- $\overline{a.b.}(\overline{a} + \overline{b}) = \overline{a.b.}(a.b)$ =0
- $a.b.c + a.b.\overline{c} + a.\overline{b}.c + a.\overline{b}.\overline{c} = a$ ?
- $a.b.c + \underline{a.b.c} + \underline{a.b.c} + \underline{a.b.c} = a$   $a.b(c + \underline{c}) + a.b(c + \underline{c}) = a.b + a.\overline{b}$  $=a.(b+\overline{b})=a$